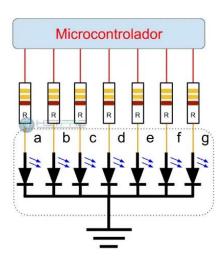
## Displays de 7 segmentos


Los displays de 7 segmentos son dispositivos usados para visualizar números de 0 a 9 a través de LEDs. Hay dos tipos de displays: de ánodo común y de cátodo común.

 Los displays de cátodo común son aquellos que tienen todos sus cátodos unidos a una patilla conectada a potencial negativo, y por lo tanto, se controlan con potencial positivo.





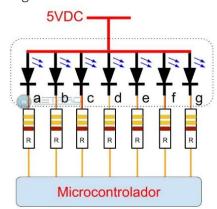• Los displays de **ánodo** común son aquellos que tienen todos sus ánodos unidos a una patilla conectada a potencial positivo, y por lo tanto, se controlan con potencial negativo.



Se usan para representar información numérica en relojes digitales, contadores, calculadoras, pantallas de electrodomésticos, etc.

Este display funciona a través de la activación y desactivación de distintos LEDs, cada uno con una letra designada de a-g, los LEDs se activan por separado para formar cada número. Este display puede ser controlado fácilmente con ayuda de un circuito integrado diseñado para esta situación.

